



## Introdução às Telecomunicações

Departamento de Engenharia Electrotécnica  
Secção de Telecomunicações  
Mestrado integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores  
Licenciatura em Engenharia Informática

Grupo: \_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 6º Trabalho de Laboratório

**Objectivo Geral: Modulação analógica de pulsos em amplitude – PAM (*Pulse Amplitude Modulation*).**

**ATENÇÃO: O material que vai utilizar é bastante oneroso, não existem componentes sobresselentes e acidentes como sobretensões ou curto-circuitos podem danificar irremediavelmente uma bancada de trabalho.**

**Siga as instruções dos relatórios e pense bem sempre que não houver indicações completas, antes de efectuar ligações.**

Este trabalho começa com um texto com explicações preliminares.


Existe depois uma página com o enunciado de dois problemas teóricos que são necessários para a execução das experiências e que devem ser **resolvidos e preenchidos antes da aula** de laboratório. À entrada na aula esta página será **verificada pelo docente**. Não se esqueça que é relativamente simples verificar quem executou os exercícios e quem copiou os resultados. Este tipo de informação será levado em conta na avaliação final da parte de laboratório.

A terceira parte contém a descrição das experiências a efectuar.
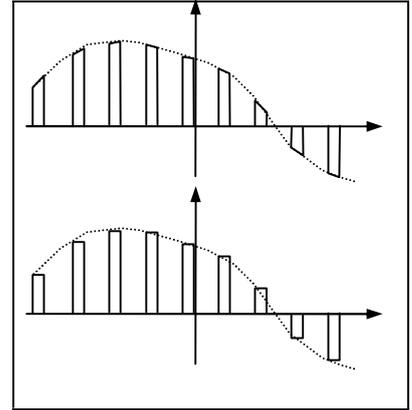
## Explicações preliminares

Um sinal PAM, chamemos-lhe PAM<sub>1</sub>, é um trem de pulsos de tal modo que o sinal a modular é “cortado” em pulsos, cada um com uma duração T. É um sinal discreto no tempo, mas com amplitude contínua. **Não é propriamente nem um sinal digital, nem um sinal analógico.** Não é usado para transmissão por ser muito vulnerável ao ruído. É sim usado como o primeiro estágio da modulação por pulsos. A figura ao lado em cima mostra um sinal PAM<sub>1</sub> (resultado da multiplicação do sinal a modular com um trem de pulsos). Este sinal é bipolar, pois pode ter valores negativos e positivos. Se somarmos uma componente de obtém-se um sinal PAM unipolar (apenas valores positivos).

Outra forma de se obter um sinal PAM, PAM<sub>2</sub>, é usando um “sample-and-hold”, em que os pulsos em vez de terem a forma da curva, como no PAM<sub>1</sub>, são rectangulares, mantendo o valor do instante inicial de amostragem (está mostrado na parte de baixo da figura. Repare nas diferenças entre os dois sinais).



**Espectro de um sinal PAM** – O espectro do sinal PAM<sub>1</sub> é fácil de obter. O sinal PAM<sub>1</sub> é o produto do sinal mensagem por um trem de pulsos –  $m(t)p(t)$ . Um trem de pulsos tem como série de Fourier a seguinte expressão

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{TA}{T_0} \text{sinc} \left( \frac{nT}{T_0} \right) \exp \left( \frac{j2\pi nt}{T_0} \right)$$


Para o caso específico de o sinal de mensagem ser uma sinusóide,  $\cos(2\pi f_M t)$ , usando a representação da sinusóide pela fórmula de Euler ( $\cos(a) = 1/2[\exp(ja) + \exp(-ja)]$ ), e usando  $f_0 = 1/T_0$ , tem-se

$$\begin{aligned} s_{PAM_1}(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2} (\exp(j2\pi f_M t) + \exp(-j2\pi f_M t)) \right] \frac{TA}{T_0} \text{sinc} \left( \frac{nT}{T_0} \right) \exp \left( \frac{j2\pi nt}{T_0} \right) \\ &= \frac{TA}{T_0} \cos(2\pi f_M t) + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \left[ \frac{TA}{2T_0} \text{sinc} \left( \frac{nT}{T_0} \right) \exp(j2\pi (nf_0 + f_M)t) + \frac{TA}{2T_0} \text{sinc} \left( \frac{nT}{T_0} \right) \exp(j2\pi (nf_0 - f_M)t) \right] \end{aligned}$$

Isto é, o espectro do sinal é uma linha espectral em  $f_M$ , (e  $-f_M$ ), e uma sequência de linhas espectrais delimitadas pelo sinc pesado por  $TA/2T_0$ , afastadas  $f_M$  de cada harmónica  $nf_0$  para a esquerda e para a direita, como está mostrado para a parte positiva na figura ao lado (repare que o argumento do sinc é constante, portanto, as linhas têm a mesma “altura” que o sinc tem nos vários pontos  $f_i$ ).

Repare também que à medida que se aumenta a frequência, as amplitudes vão decrescendo. Isto está de acordo com o que se estudou para a amostragem com pulsos em vez de diracs. Existe uma grande envolvente de um sinc.

O espectro do sinal neste caso são duas linhas espectrais (um coseno) que estão centradas na origem e uma infinidade de outras duas que estão centradas em cada  $nf_0$ . É visível o efeito de abertura causado pelo sinc, em vez de se ter uma envolvente constante (todas as linhas espectrais teriam todas a mesma “altura”) como no caso da amostragem instantânea – as linhas espectrais vão tendo amplitudes cada vez menores enquadradas pelo sinc dos pulsos. Se considerássemos  $f_M = f_0/2$ , o ritmo de Nyquist, as linhas superiores a  $nf_0$  coincidiriam com as linhas inferiores a  $(n+1)f_0$ . Se  $f_M > f_0/2$ , isto é, o ritmo de amostragem é inferior ao ritmo de Nyquist os espectros sobrepõem-se e existe distorção por *aliasing*. No caso da figura temos  $f_M < f_0/2$ , ritmo superior ao ritmo de Nyquist, e as linhas espectrais não se “tocam”.

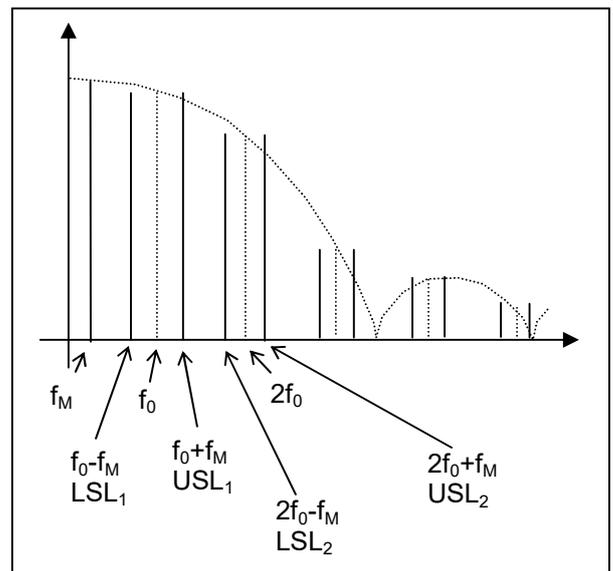

Como muitas vezes não se sabe qual a frequência máxima do sinal e está já estabelecida qual a frequência de amostragem,  $f_0$ , é preciso ter algum cuidado. Um exemplo disso é a rede telefónica em que se pode tentar enviar como sinal telefone a voz, ou o som de um piano, ou o de um violino. A limitação de frequência dos canais telefónicos é de 300 Hz a 3.400 Hz. Se se fizesse uma amostragem a 6.800 Hz, para o caso do piano ou do violino teríamos seguramente *aliasing*. O

que se faz, então, é filtrar o sinal à entrada do canal telefónico com um filtro de *pre-alias* em 3.400 Hz para não entrarem frequências maiores. Isso faz com que se possa realmente amostrar a 6.800 Hz sem problemas de *aliasing*. Como os filtros não são ideais e não cortam logo nos 3.400 Hz convém amostrar a uma frequência também um pouco superior à de Nyquist. Na realidade da rede telefónica o ritmo de amostragem é 8.000 Hz e não 6.800 Hz.

A expressão anterior do sinal PAM<sub>1</sub> mostra que o sinal de mensagem pode ser recuperado no receptor com um simples filtro passa-baixo pois o sinal  $m(t)$  aparece na sua posição de frequência original no espectro (existe um factor de atenuação que é função do *duty cycle* do pulso ( $T/T_0$ )). A ideia é “apanhar” apenas o espectro (neste caso do coseno são as duas linhas espectrais) centrado na origem e eliminar todas as “réplicas” de alta frequência.

No caso da onda PAM<sub>2</sub> (com pulsos quadrados) a expressão da sua série de Fourier é a seguinte. É um pouco mais complicado chegar a esta expressão. Tem de se considerar um sinal amostrado e não o produto de dois sinais como em PAM<sub>1</sub> (ver pág. 183 e seguintes do livro recomendado)

$$s_{PAM_2}(t) = \frac{TA}{T_0} \text{sinc}(f_M T) \cos(2\pi f_M t) + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \left[ \frac{TA}{2T_0} \text{sinc}((nf_0 + f_M)T) \exp(j2\pi(nf_0 + f_M)t) + \frac{TA}{2T_0} \text{sinc}((nf_0 - f_M)T) \exp(j2\pi(nf_0 - f_M)t) \right]$$

Da comparação das duas expressões vê-se que:

1. Ambas as ondas PAM contêm o sinal de mensagem, em que na segunda existe ainda um factor sinc que introduz uma atenuação **dependente da frequência do sinal** (O sinc tem  $f_M$  no argumento).
2. Em ambas existe uma infinidade de réplicas centradas em  $nf_0$ .
3. Esta infinidade de réplicas no primeiro caso têm a sua amplitude determinada **independentemente** da frequência do sinal (no argumento do sinc não aparecia  $f_M$ ), enquanto que no segundo caso existe uma **dependência** da frequência do sinal (o factor sinc contém  $f_M$  no argumento) – está distorcido linearmente.

Uma medida interessante que faz parte das experiências deste trabalho é medir o valor de atenuação provocado pelo factor sinc, e dado pela seguinte expressão

$$a = \text{sinc}(f_M \tau) = \text{sinc}\left(\frac{\tau}{T_p} \frac{f_M}{f_p}\right)$$

### Então porque se usa o PAM<sub>2</sub>, se estamos a ter distorção linear?

Existem duas razões:


1. Se diminuirmos bastante o *duty cycle* conseguimos multiplexar muitas chamadas durante o tempo  $T_0$ . Esta vantagem é muito maior do que a desvantagem da distorção. Ao se ter um *duty cycle* muito pequeno o sinal desmodulado (que vem multiplicado pelo *duty cycle*) vem também pequeno. No entanto, podemos “estende-lo” suficientemente no receptor antes de o tratar, compensando assim a potência. O PAM<sub>2</sub> permite fazer isso naturalmente.
2. Quando estamos a converter entre analógico e digital, é bom que o sinal à entrada do conversor se mantenha constante para não dar vários valores à saída. Assim, o PAM<sub>2</sub> é o mais indicado e o usado depois em PCM.

Neste trabalho vão-se ter de ler as amplitudes no osciloscópio e de calcular os valores teóricos para efeitos de comparação.
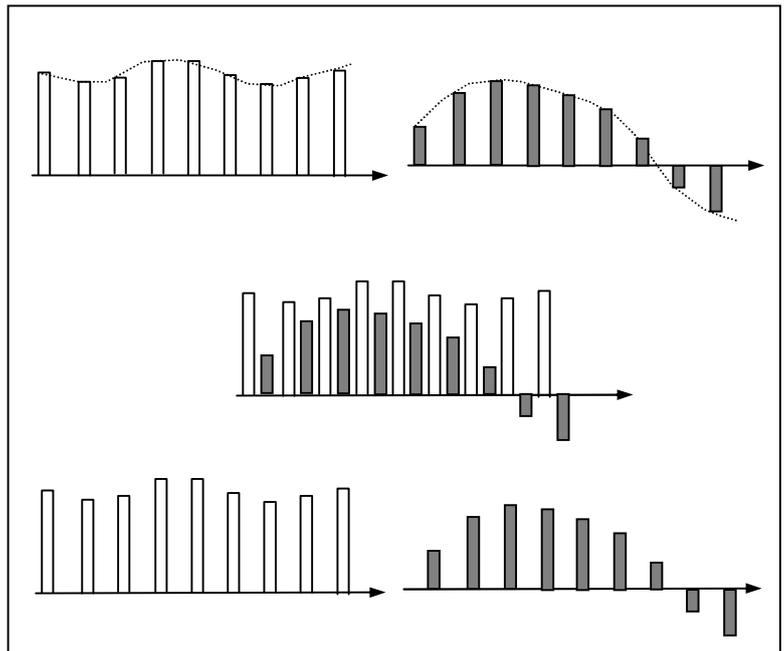
## Multiplexagem por divisão temporal –

As últimas experiências deste trabalho são sobre o tema de multiplexagem por divisão temporal.

Entre dois pulsos de um sinal separados por  $T_0$ , poderemos colocar outro, ou outros, pulsos de outros sinais. Consegue-se, assim, enviar mais do que um sinal pelo mesmo canal. A figura ao lado mostra o envio de dois sinais pelo mesmo canal. Para se conseguir isso deve haver um comutador que deixe passar um pulso de um sinal e depois um pulso de outro e por aí adiante (se forem mais do que dois). Claro que os instantes de amostragem devem estar desfasados, mas com a mesma frequência de amostragem. No receptor tem de haver um comutador semelhante para retirar os pulsos de um e depois de outro e por aí adiante. Estes dois comutadores (*multiplexers*) têm de operar sincronizadamente, senão os pulsos vão para outro receptor e tem-se o que se chama channel crosstalk. Um ciclo completo de atribuição de pulsos a todas as chamadas forma uma trama de pulsos (no caso da figura a trama tem dois pulsos).



Embora o PCM só venha no 7º trabalho, lembre-se que uma trama T1 nos EUA tem 24 canais e uma trama E1 na Europa tem 32 canais. A trama da figura acima tem 2 canais. O “salto” para o PCM é que em vez de se ter um impulso em amplitude por canal, se tem oito impulsos com o código da amplitude.

**Channel crosstalk** – Designa-se por *channel crosstalk* à quantidade de potência de um dos canais que consegue chegar a outro<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Idealmente não deveria haver nunca channel crosstalk. Os canais deveriam ser completamente isolados uns dos outros. Na realidade existe sempre um pouco de potência do pulso adjacente no pulso presente. O logaritmo (multiplicado por 20 em vez de ser por 10 pois estamos a falar de potências) do quociente entre a potência do nosso pulso e do pulso que não deveria fazer efeito é a definição da atenuação de crosstalk. Sendo  $A_{PAR}$  a amplitude do pulso não desejado e  $A_D$  a amplitude do pulso desejado tem-se

$$d = 20 \log \frac{A_D}{A_{PAR}}$$


A nível espectral, para o caso da multiplexagem por divisão temporal, o espectro na linha muda de mensagem para mensagem, repetindo-se ciclicamente.

**Ponto 0 – Preparação do Laboratório (a efectuar antes da aula de laboratório. Será verificado à entrada da aula)**

**Problema 1.** Cálculo do espectro de um sinal PAM<sub>1</sub>. Tendo por base a expressão da onda S<sub>PAM1</sub> da página 2 e a respectiva figura, pretende-se concretizar agora os valores das frequências onde estão as linhas e as amplitudes das linhas. Para tal considere que o sinal é um coseno de 500 Hz, e que a frequência de amostragem é de 3 kHz, que A<sub>M</sub>= 10V, e que o *duty cycle* é de 20%. Para as amplitudes das riscas (valores de cada parcela da expressão) apenas conta o módulo (portanto a parte da exponencial complexa não tem de ser calculada). Preencha a tabela e dê valores para as sete frequências na figura à direita.

Não se esqueça que as expressões vêm da fórmula complexa pelo que alguns termos têm de ser multiplicados por 2.

Espectro do sinal PAM <sub>1</sub>				
N	F (kHz)	Medidas		Teoria
		Nome	S <sub>PAM n</sub> (V)	S <sub>PAM n</sub> (V)
		S <sub>M</sub> (t)		
		LSL <sub>1</sub>		
		USL <sub>1</sub>		
		LSL <sub>2</sub>		
		USL <sub>2</sub>		
		LSL <sub>3</sub>		
		USL <sub>3</sub>		
		LSL <sub>4</sub>		
		USL <sub>4</sub>		
		LSL <sub>5</sub>		
		USL <sub>5</sub>		
		LSL <sub>6</sub>		
		USL <sub>6</sub>		

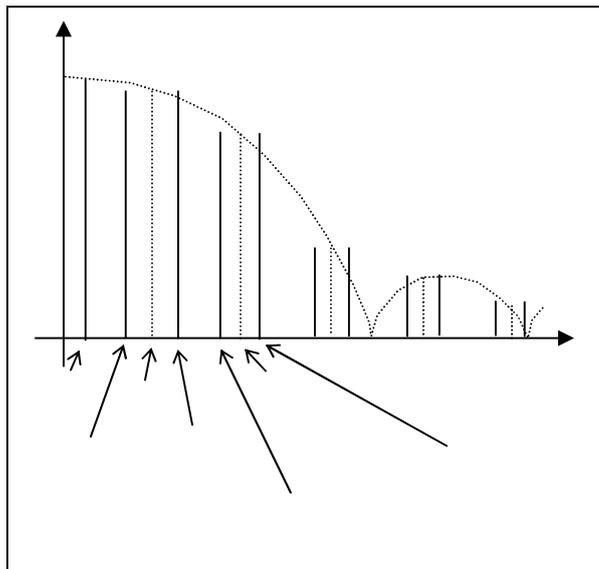

**Problema 2.** Considerando agora um sinal PAM<sub>2</sub>, pretende-se ver como apenas a primeira harmónica é afectada pela distorção dependente da frequência do sinal. Para o cálculo da amplitude usa-se o valor da primeira parcela da expressão S<sub>PAM2</sub>. Para o cálculo da atenuação relativamente ao sinal S<sub>PAM1</sub> usa-se apenas o factor de distorção dado por a na página 3. Preencha então a tabela para quatro sinais de entrada cosenos com frequências 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, e 1000 Hz. Considere também que A<sub>M</sub> = 10 V e o *duty cycle* é de 20%.

Espectro do sinal PAM <sub>2</sub>				
Nome	Medidas		Teoria	
	f (kHz)	S <sub>PAM n</sub> (V)	S <sub>PAM n</sub> (V)	a
S <sub>M1</sub> (t)	200			
S <sub>M2</sub> (t)	400			
S <sub>M3</sub> (t)	600			
S <sub>M4</sub> (t)	1200			


## O Equipamento

**Modulador PAM** – O modulador PAM está ilustrado na figura ao lado. Para além de PAM a placa permite experiências usando TDM (*Time Division Multiplexing*) com dois canais (um na parte de cima da placa e outro na parte de baixo). Para cada canal existem dois moduladores PAM. Os de baixo em cada canal, 1, são moduladores de ondas PAM<sub>1</sub>, e os de cima, 2, são moduladores de ondas PAM<sub>2</sub>.

Existe um filtro de *pré-alias*, 3, por canal para limitar as frequências de entrada a 3.400 Hz. O bloco central, 4, permite controlar a frequência de amostragem e o *duty cycle* da onda. Como estas placas estão desenhadas para se poder fazer TDM (*Time Division Multiplexing*) o *duty cycle* máximo é de 50%. Se quisermos um *duty cycle* maior temos de ligar o sinal de entrada aos dois canais e somar as percentagens de um e de outro.

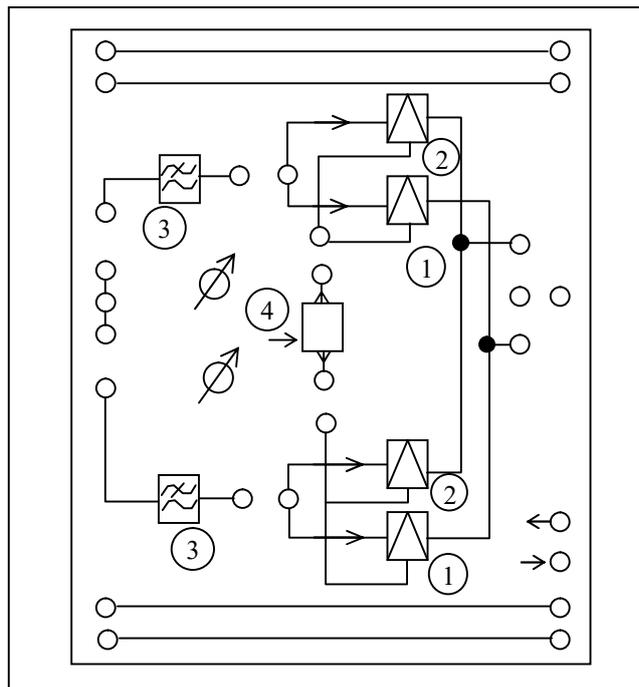**Atenção que as placas são alemãs e a nomenclatura é um pouco diferente daquela que usamos na disciplina.**


$T_p$  é o período de amostragem (que chamamos normalmente na disciplina de  $T_0$ ),  $f_p$  é a frequência de amostragem, obviamente, e  $\tau$  é o tempo em que o pulso está activo (que chamamos na disciplina de  $T$ ).



**Desmodulador PAM** – O desmodulador PAM está ilustrado na figura ao lado. Tal como o modulador, permite desmodular dois canais PAM usando TDM. O *demultiplexer* que serve para separar os canais é o circuito 1. O circuito 2 permite introduzir desalinhamentos no *demultiplexer* para se ter *channel crosstalk*. Isto é, o receptor vai receber o canal 2 antes ou depois do tempo exacto em que deveria receber.

O circuito 3 é um *sample-and-hold* em que se pode controlar a duração que queremos que a amostra mantenha o seu valor (o tempo de *hold*). O máximo, claro, tem de ser menor do que  $T_0$ , porque nessa altura aparece a próxima amostra. Finalmente, existem dois filtros passa-baixo de saída de cada canal, 4, e um altifalante para o canal 1.

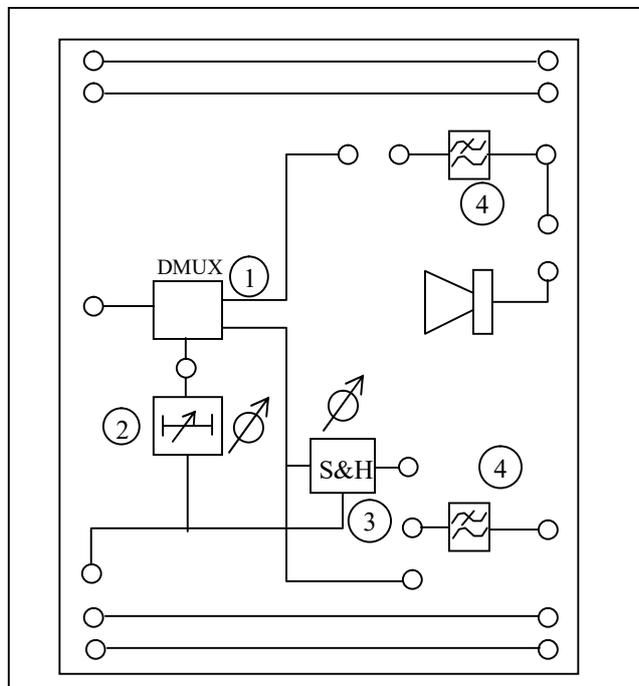O modo como o receptor se sincroniza com o emissor nestas placas não respeita o que é habitual nos sistemas reais. Nos sistemas reais o receptor recupera o relógio a partir da onda que está a receber. Com estas placas, o relógio do receptor é ligado ao relógio do emissor para simplificar os circuitos.



## Experiências

Não faça ainda as ligações mostradas na figura pois o primeiro ponto é o estudo na frequência do filtro de entrada. No entanto, para se ambientar atente ao seguinte texto.

Para se fazer as experiências de modulação e desmodulação PAM (*Pulse Amplitude Modulation*) tem de fazer as ligações a preto.

As 3 ligações  colocam o canal 1 em paralelo com o canal 2 e serão usadas quando se pretender um *duty cycle* maior do que 50% (ver adiante). Repare que:

- o sinal de entrada vai para os dois canais para se ter um *duty cycle* maior do que 50%;
- o canal de transmissão é representado pela ligação 1;
- a sincronização dos dois multiplexers é feita usando só o relógio do modulador pela ligação 2 (isto na realidade não existe);
- o sinal é introduzido no sítio indicado pela seta mais carregada.

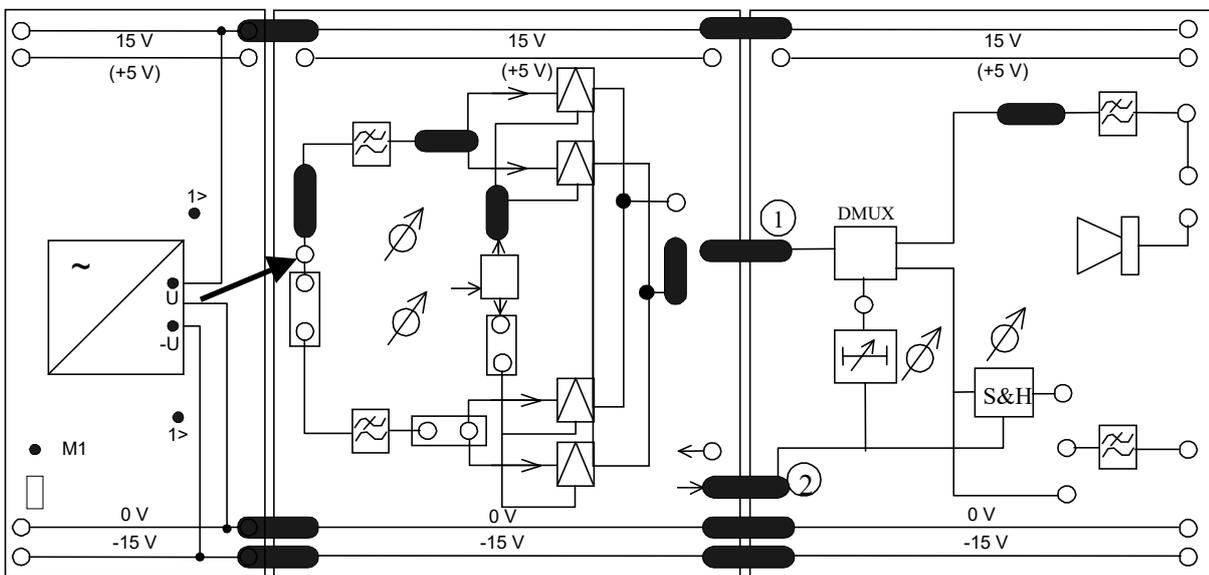


Figura 1 – Ligações a efectuar para a modulação / desmodulação PAM

O presente trabalho consiste nos seguintes pontos:

**Ponto 1 – Estudo da resposta em frequência do filtro passa-baixo de entrada do modulador**

**Ponto 2 – Resposta no tempo de um sinal PAM**

**Ponto 3 – Resposta na frequência de um sinal PAM**

**Ponto 4 – Um sistema PAM de multiplexagem por divisão temporal (PAM-TDM)**



## Ponto 2 – Resposta no tempo de um sinal PAM

**Objectivo:** Pretende-se verificar no tempo como um sinal é modulado em PAM e depois desmodulado para se obter novamente o sinal analógico no final, usando ambas as técnicas: PAM<sub>1</sub> e PAM<sub>2</sub>. A influência do duty cycle é também estudada.

### Procedimentos:

1. Vamos começar com o máximo do *duty cycle*. Faça as ligações como está ilustrado na figura 1 incluindo as três ligações a branco. Coloque o gerador de pulsos, G, em  $\tau/T_p = \max$ , e  $f_p = 15$  kHz.
2. Alimente a entrada do filtro do canal 1 com um sinal sinusoidal com  $f_M = 500$  Hz e  $A_M = 10$  V (20 V pico a pico) (Use o osciloscópio para verificar a tensão e a frequência do sinal).
3. Ajuste os seguintes valores (alguns já foram feitos na alínea 1)


Sistema PAM	
Frequência de amostragem $f_p$	15 kHz
<i>duty cycle</i> $T/T_p$	Máximo
Disparo de atraso do multiplexer $\Delta t$	Mínimo

Osciloscópio	
Escala do canal 1	5 V/DIV
Escala do canal 2	5 V/DIV
Base de tempo	100 $\mu$ s/DIV
Disparo ( <i>Trigger</i> )	Canal 1

4. Visualize simultaneamente no osciloscópio a entrada do filtro no canal 1 do osciloscópio e a saída do filtro no canal 2 do osciloscópio. Qual o valor da diferença de fase dos dois sinais?
- 
5. Visualize agora a saída do filtro no canal 1. No canal 2 veja os seguintes sinais, desenhando-os **à escala** em baixo. É muito importante a escala pois nos pontos seguintes vamos diminuir o *duty cycle* e convém ver as diferenças.


a) O sinal modulado  $s_{PAM1}(t)$  à saída do PAM<sub>1</sub>

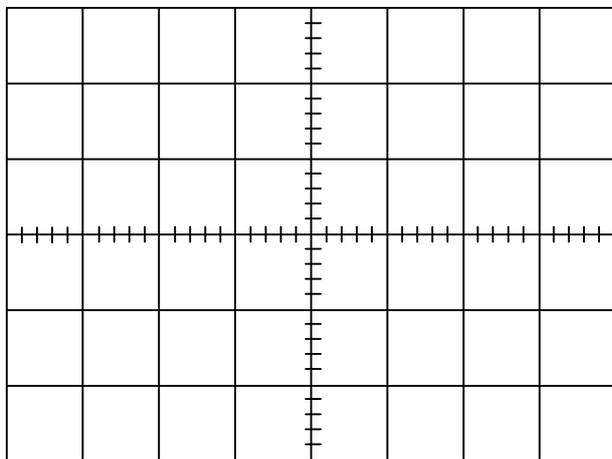b) O sinal modulado  $s_{PAM2}(t)$  à saída do PAM<sub>2</sub>




b)

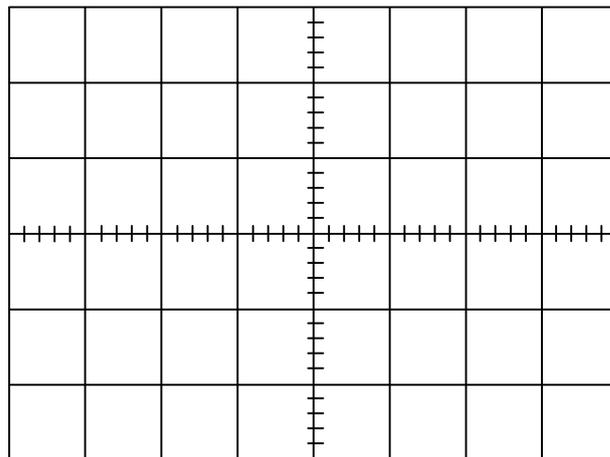c) O sinal desmodulado  $s_D(t)$  à saída do filtro passa-baixo do canal 1 do desmodulador PAM<sub>1</sub>.



a)

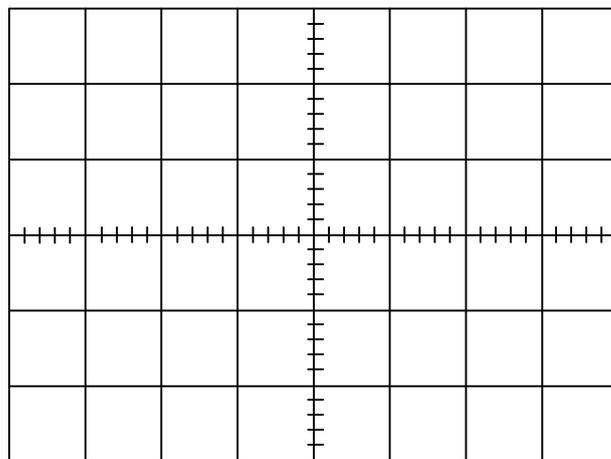


c)

Para  $f_M = 2.000$  Hz qual é a frequência de amostragem de Nyquist?


\_\_\_\_\_

### Influência do factor *duty cycle* na onda PAM

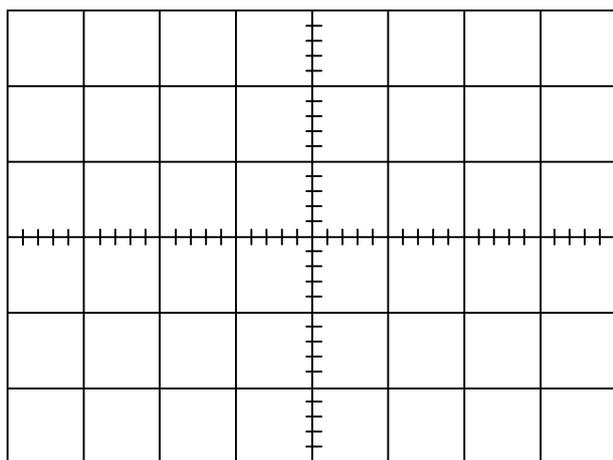
6. Repita a experiência 5 agora para um *duty cycle* de 20%, mantendo a frequência de amostragem inalterada. Para ter um *duty cycle* de 20% use apenas o canal 1, desligando as fichas que ligavam o canal 2.



b)

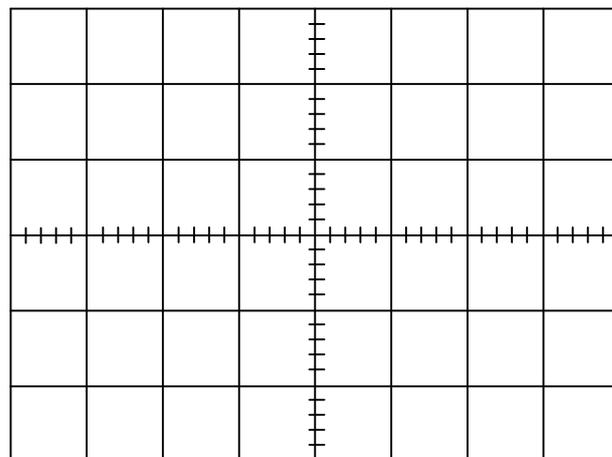

a)

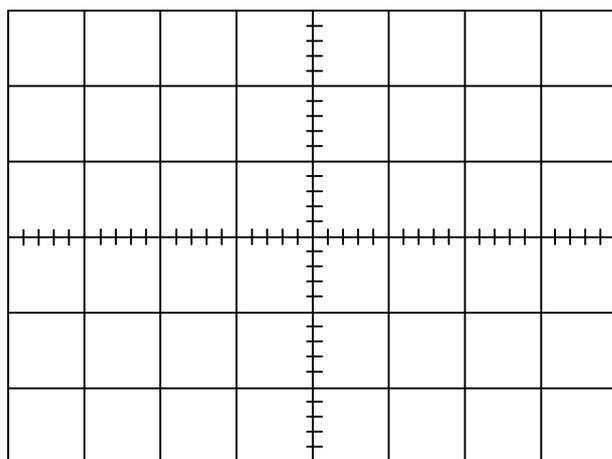

c)

7. Compare com os resultados das alíneas 5. e 6. O que esperava em termos quantitativos? Olhe para a expressão, por exemplo, de  $s_{PAM1}$  na página 2 e veja os factores multiplicativos do sinc.

---



---



---



---



---



---



---



---

### Ponto 3 – Resposta na frequência de um sinal PAM

#### Sinal PAM<sub>1</sub>


Todas as medidas serão feitas à saída do sinal PAM<sub>1</sub> do modulador de PAM. Use o osciloscópio para ir medindo o que se pede para as várias grandezas (sinal a modular, *duty cycle*, frequência de amostragem, etc.).

1. Alimente a entrada do filtro passa-baixo do canal 1 com um sinal sinusoidal com  $f_M = 500$  Hz e  $A_M = 10$  V (20 V pico a pico).
2. Trabalhe com um *duty cycle* de 20% e uma frequência de amostragem  $f_p = 3$  kHz.
3. Veja o espectro da saída PAM<sub>1</sub>. Meça-o numa gama entre os 500 Hz e os 12 kHz, e preencha a tabela seguinte com os valores. Para o cálculo dos coeficientes teóricos use a expressão da página 2 cujo termo do somatório é reescrito de seguida novamente. Não se esqueça que esta expressão advém da fórmula complexa pelo que terá de multiplicar por 2 o resultado. Não se esqueça também que a relação entre valores eficazes e valores reais é de raiz de 2 no caso da onda ser sinusoidal e nós temos uma onda quadrada (em que a relação já não é tão simples de calcular, mas vamos continuar a usar o factor raiz de 2). A figura de referência é a figura da página 2 do enunciado.

$$S_{PAM\ n} = \frac{\tau A_M}{2T_p} \frac{\sin(\pi n \tau f_p)}{(\pi n \tau f_p)}$$

4. Desenhe o espectro na figura à direita. Atenção que existem muitas réplicas do espectro inicial centradas nos múltiplos da frequência de amostragem, devido ao processo de amostragem.

Espectro do sinal PAM <sub>1</sub>				
N	Medidas			Teoria
	F (kHz)	Nome	S <sub>PAM n</sub> (V)	S <sub>PAM n</sub> (V)
		S <sub>M</sub> (t)		
		LSL <sub>1</sub>		
		USL <sub>1</sub>		
		LSL <sub>2</sub>		
		USL <sub>2</sub>		
		LSL <sub>3</sub>		
		USL <sub>3</sub>		
		LSL <sub>4</sub>		
		USL <sub>4</sub>		
		LSL <sub>5</sub>		
		USL <sub>5</sub>		
		LSL <sub>6</sub>		
		USL <sub>6</sub>		

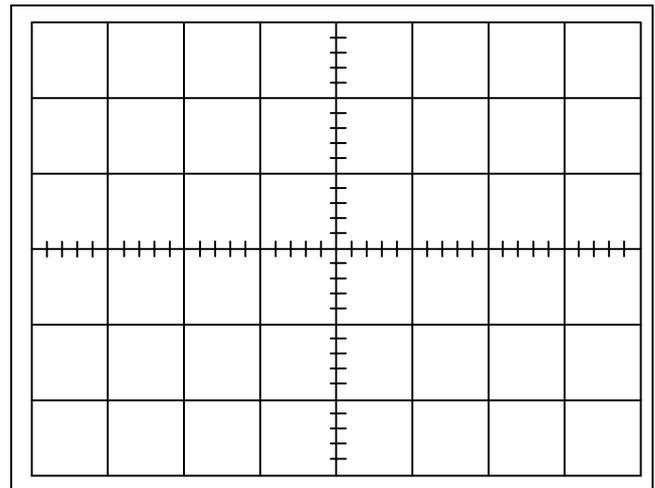

Compare o espectro com o espectro teórico dado

---



---




---


### Ponto 4 – Um sistema PAM de multiplexagem por divisão temporal (PAM-TDM)

#### A ideia base de PAM-TDM

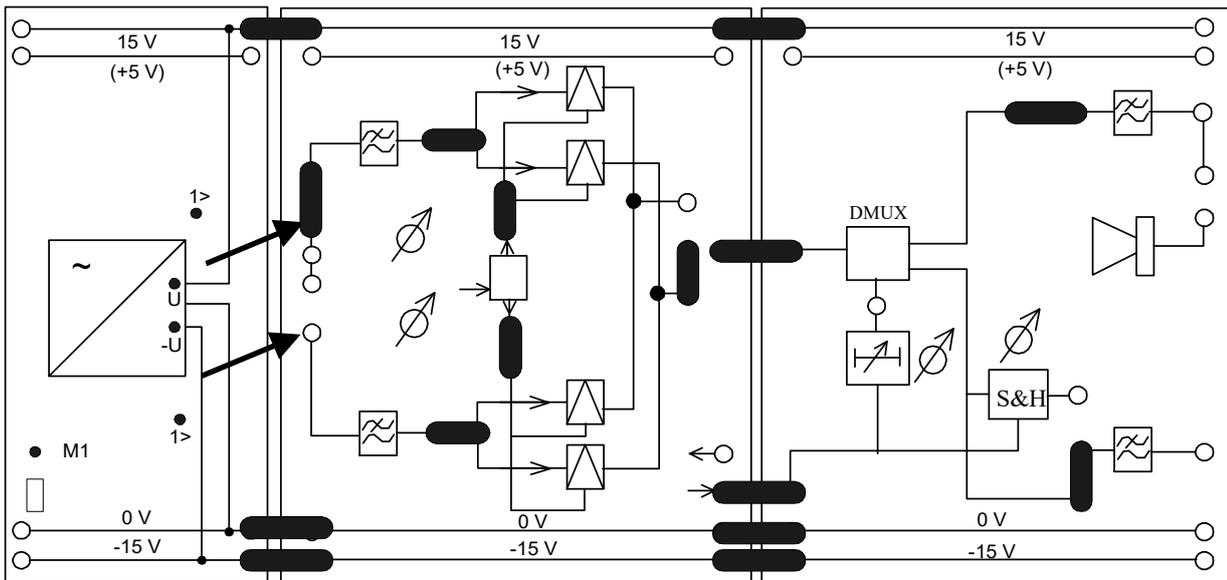
1. Faça as ligações de acordo com a figura seguinte



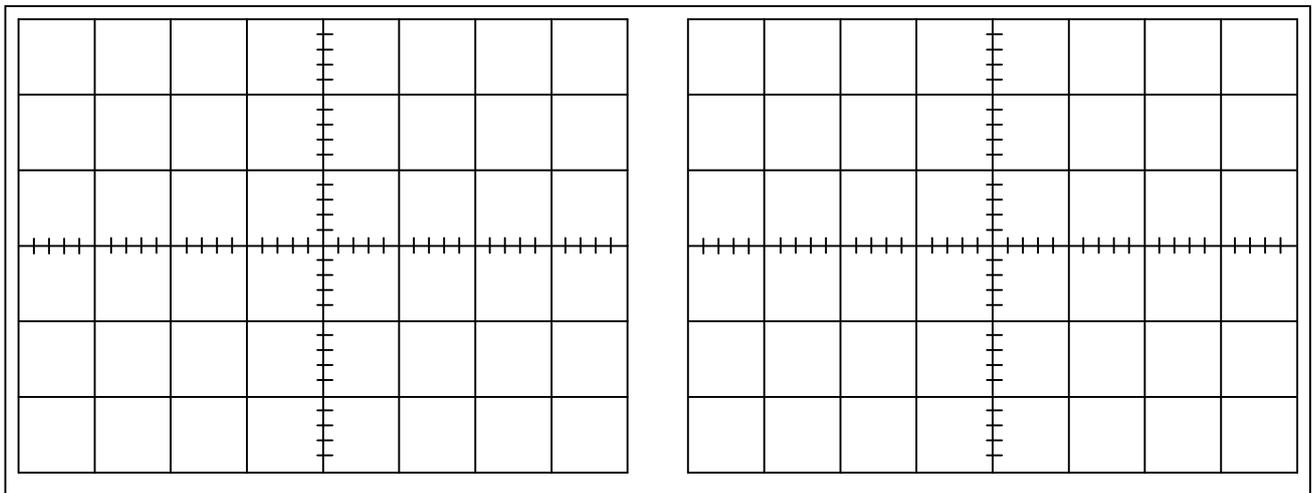2. Introduza uma onda triangular com  $f_{M1} = 500$  Hz e  $A_{M1} = 10$  V (20 V pico a pico) no canal 1 e uma onda sinusoidal com  $f_{M2} = 300$  Hz e  $A_{M2} = 5$  V (10 V pico a pico) no canal 2.
3. Coloque a frequência de amostragem em  $f_p = 15$  kHz e o máximo de *duty cycle*. Visualize no osciloscópio os dois sinais de entrada e desenhe-os no diagrama à esquerda.
4. Visualize o sinal  $s_{PAM1}(t)$  no osciloscópio. Ponha a base de tempo em 1 ms/DIV. Pode ver claramente os contornos das curvas triangular e sinusoidal. Desenhe esse sinal no diagrama à direita.



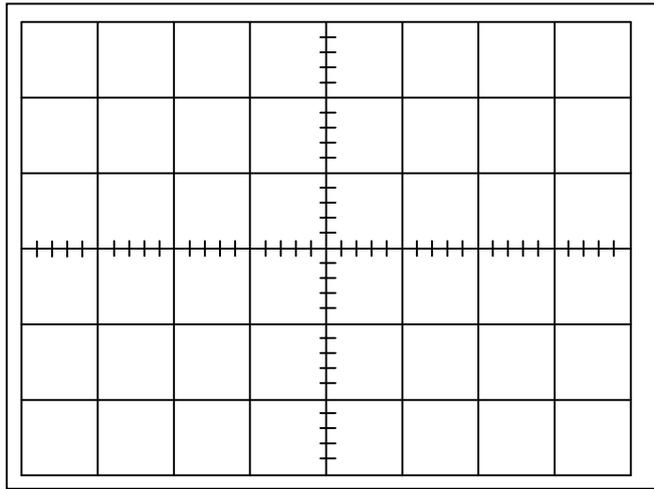5. Estenda a figura no osciloscópio de modo a ver bem os contornos dos dois sinais. Desenhe a curva no diagrama na página seguinte.
6. Altere o *duty cycle*. É possível aumentar o *duty cycle* acima dos 50% neste sistema com dois canais? Porquê?



7. Descreva sucintamente como se consegue (onde se deve) colocar as amostras num sistema PAM-TDM. Para isso é importante também perceber a imagem junto ao gerador de pulsos no modulador PAM. Perceba o significado do  $\tau$  no painel. Imagine depois que queria ter um sistema com três canais (com outras placas claro). Como é que a translação de fase e o *duty cycle* poderiam ser num sistema com três canais? Existirá alguma fórmula geral para um sistema de  $n$  canais? Se sim, escreva-a.

---



---



---



---



---



---

8. Pretende-se analisar agora cada canal de sua vez. A entrada do filtro passa-baixo do modulador e a saída do filtro passa-baixo do desmodulador para cada canal. Desenhe os dois sinais para o canal 1 no diagrama à esquerda e os dois sinais para o canal 2 no diagrama à direita.

